


RAF201G – Heimadæmi 5

Ólafur Bjarki Bogason
Skilafrestur er til 10:00, 22. febrúar 2021

16. febrúar 2021


Í þessum heimadæmum á að finna spennur í öllum hnútpunktum. Sýnið alltaf útreikninga og látið kóða fylgja með ef á við. Ekki hika við að hafa samband á [#heimadæmi](#). Gangi ykkur vel!

Dæmi 1 - Óháð lind og viðnám

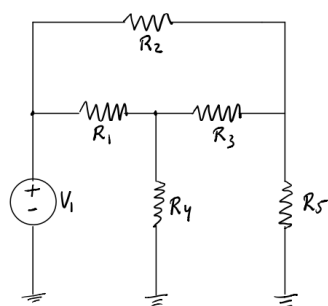


| Breyta | Gildi |
|------------|------------|
| V_1 | 9 V |
| R_1 | 7 Ω |
| R_2, R_5 | 3 Ω |
| R_3, R_4 | 1 Ω |

Dæmi 2 – Bland í þoka

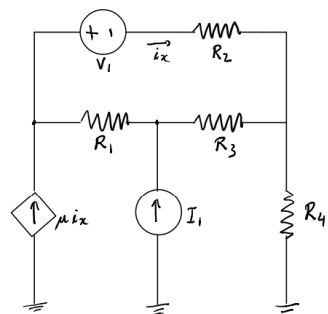

| Breyta | Gildi |
|------------|------------|
| V_1 | 9 V |
| I_1 | 2 A |
| μ | 2 |
| R_1, R_3 | 4 Ω |
| R_2 | 7 Ω |
| R_4 | 1 Ω |

Dæmi 1 - Óháð lind og viðnám

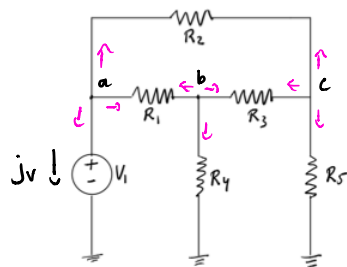

| Breyta | Gildi |
|------------|------------|
| V_1 | 9 V |
| R_1 | 7 Ω |
| R_2, R_5 | 3 Ω |
| R_3, R_4 | 1 Ω |

$$\begin{array}{c} a \quad b \quad c \quad jv \\ \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ jv \end{array} \begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_1 & -G_2 & 1 \\ -G_1 & G_1 + G_3 + G_4 & -G_3 & 0 \\ -G_2 & -G_3 & G_2 + G_3 + G_5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ jv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ V_1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$N_{jöfn} = N_{hnitp} + N_{VS} - 1 = 4 + 1 - 1 = \underline{\underline{4}}$$


$$KCL \quad a: j_v + G_1(V_a - V_b) + G_2(V_a - V_c) = 0$$

$$b: G_1(V_b - V_a) + G_4(V_b - 0) + G_3(V_b - V_c) = 0$$

$$c: G_2(V_c - V_a) + G_3(V_c - V_b) + G_5(V_c - 0) = 0$$

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ jv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9V \\ 2V \\ 3V \\ -3A \end{bmatrix}$$

Dæmi 2 - Bland í poka

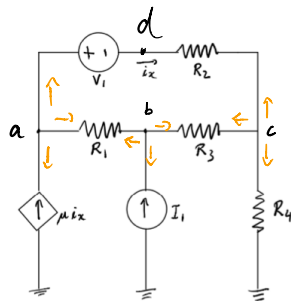

| Breyta | Gildi |
|------------|------------|
| V_1 | 9 V |
| I_1 | 2 A |
| μ | 2 |
| R_1, R_3 | 4 Ω |
| R_2 | 7 Ω |
| R_4 | 1 Ω |

$$N_{jöfn} = N_{hnitp} + N_{VS} - 1 = 4 + 1 - 1 = \underline{\underline{4}} \text{ Litum á } V_1 \text{ \& } R_2 \text{ sem eina rásaeiningu}$$

Óþekktar stærðir eru N_a, N_b, N_c \& i_x (þarfur jöfnur fyrir allar)

$$KCL: a: -\mu i_x + i_x + G_1(V_a - V_b) = 0$$

$$b: G_1(V_b - V_a) - I_1 + G_3(V_b - V_c) = 0$$

$$c: G_3(V_c - V_b) + G_4(V_c - 0) - i_x = 0$$


$$KVL \text{ yfir } V_1 + R_2: V_a - V_c = V_1 + i_x R_2$$

$$\begin{array}{c} a \quad b \quad c \quad V_1 \\ \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ V_1 \end{array} \begin{bmatrix} G_1 & -G_1 & 0 & 1-\mu \\ -G_1 & G_1 + G_3 & -G_3 & 0 \\ 0 & -G_3 & G_3 + G_4 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & -R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ i_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ I_1 \\ 0 \\ V_1 \end{bmatrix} \end{array} \quad \text{svd} \quad \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ i_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20V \\ 16V \\ 4V \\ 1A \end{bmatrix}$$

$$\text{Þá } \checkmark \quad V_a - V_d = V_1 \quad \text{eða} \quad V_d = V_a - V_1 = 20 - 9 = \underline{\underline{11V}}$$

Dæmi 2 – Bland í poka

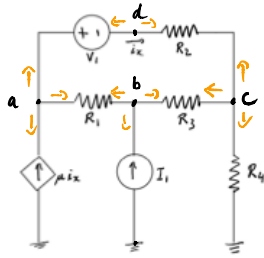(leyst afn : tíma með V_d inni sem bryta)



| Breyta | Gildi |
|------------|------------|
| V_1 | 9 V |
| I_1 | 2 A |
| μ | 2 |
| R_1, R_3 | 4 Ω |
| R_2 | 7 Ω |
| R_4 | 1 Ω |

$$N_{\text{jöfn}} = \underbrace{N_{\text{KCL}} - 1}_{N_{\text{hp}}} + \underbrace{N_{\text{KVL}}}_{N_{\text{vs}}} - 1$$

$$= 5 + 1 - 1 = \underline{\underline{5 \text{ jöfn!}}}$$

(V_a, V_b, V_c, V_d, i_x)
Allt annað er þekkt!

KCL í a : $\underbrace{-\mu i_x + i_x}_{\text{straumur út}} + G_1(V_a - V_b) = 0$ $G_1(V_a - V_b) = i_x(\mu - 1) = i_x$

b : $G_1(V_b - V_a) - I_1 + G_3(V_b - V_c) = 0$

c : $G_2(V_c - V_d) + G_3(V_c - V_b) + G_4(V_c - 0) = 0$

d : $-i_x + G_2(V_d - V_c) = 0$

KVL yfir V_1 : $V_a - V_d = V_1$

$$\begin{matrix} & a & b & c & d & V_1 \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ V_1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} G_1 & -G_1 & 0 & 0 \\ -G_1 & G_1 + G_3 & -G_3 & 0 \\ 0 & -G_3 & G_2 + G_3 + G_4 & -G_2 \\ 0 & 0 & -G_2 & G_2 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ V_d \\ i_x \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 0 \\ I_1 \\ 0 \\ 0 \\ V_1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \text{eða} \quad \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ V_d \\ i_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \text{ V} \\ 16 \text{ V} \\ 4 \text{ V} \\ 11 \text{ V} \\ 1 \text{ A} \end{bmatrix}$$