

RAF201G – Miðmisserispróf 1

11. febrúar, 8:20-9:50


Prófið inniheldur fjögur dæmi sem hver um sig gilda 25 prósent. Setjið inn lausnir og útreikninga á Gradescope. Gangi ykkur vel!

Lausnir 9. febrúar 2021

Leiðrétt 11. febrúar 2021


Dæmi 1 – Jafngildisrás. Óháðar lindir

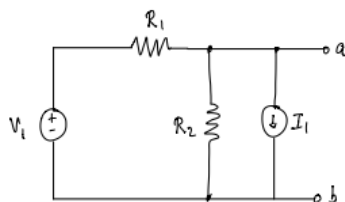Finnið tómgangsspennu v_{oc} , skammhlaupsstraum i_{sc} og jafngildisviðnám R_{eq} á milli póla a og b. Teiknið Thévenin jafngildisrásina.



Breyta	Gildi
V_1	5 V
I_1	2 A
R_1, R_2	5 Ω


① V_{oc}

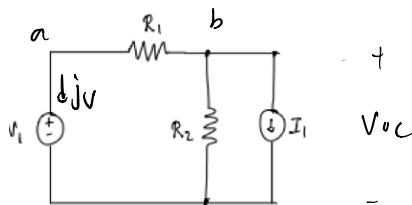

$$\begin{aligned}
 N_{j\ddot{o}f} &= N_{hlutprunur} + N_{spennulindir} - 1 \\
 &= 3 + 1 - 1 \\
 &= 3 \quad (V_a, V_b, j_v \text{ óþekktur})
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \begin{matrix} a \\ b \end{matrix} \begin{bmatrix} G_1 & -G_1 \\ -G_1 & G_1 + G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ -I_1 \end{bmatrix} \quad \text{Svo} \quad \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5V \\ -\frac{5}{2}V \end{bmatrix} \quad \text{þá er} \quad \underline{\underline{V_{oc} = V_b = -\frac{5}{2}V}}
 \end{aligned}$$

② I_{sc} Ráðin litur sanna út

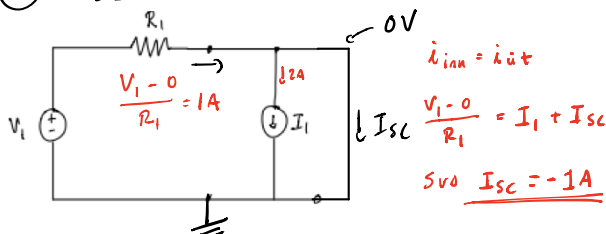


$$\textcircled{3} \quad R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{-5/2}{-1} = \underline{\underline{\frac{5}{2} \Omega}}$$

Má líka málstilla lindir & setja 1A þrúfstraum

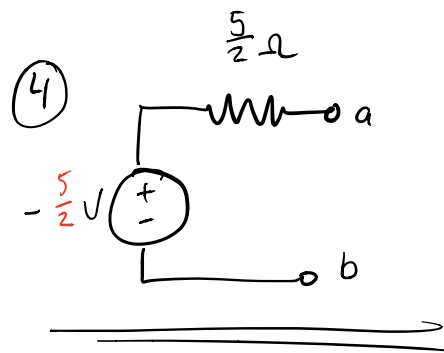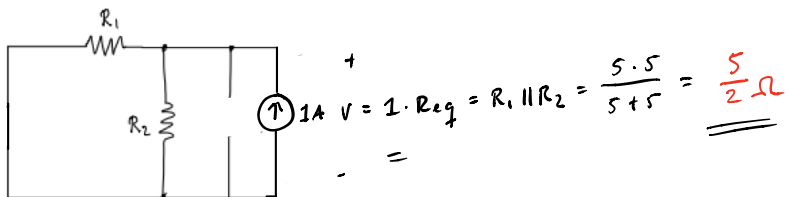


Dæmi 2 – Jafngildisrás. Spennustýrð spennulind

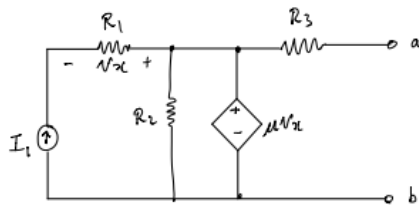Finnið tómgangsspennu v_{oc} , skammhlaupsstraum i_{sc} og jafngildisviðnám R_{eq} á milli póla a og b. Teiknið Thévenin jafngildisrásina.



Breyta	Gildi
I_1	1 A
μ	4
R_1	4 Ω
R_2	6 Ω
R_3	10 Ω

① Tómgangsspennu V_{oc}

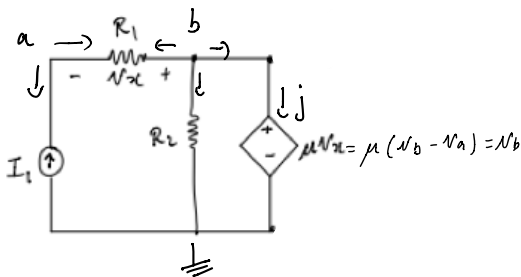


$$\begin{matrix} & a & b & j \\ \begin{matrix} a \\ b \\ j \end{matrix} & \begin{bmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1 + G_2 & 1 \\ -\mu & (\mu - 1) & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ j \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} I_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \text{svo} \quad \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12V \\ -16V \\ \frac{11}{3}A \end{bmatrix}$$

$\mu(V_b - V_a) = V_b = V_x$

svo $V_{oc} = V_b = -16V$


② I_{sc}

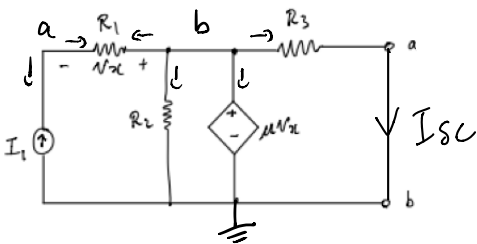

$$\begin{matrix} & a & b & j \\ \begin{matrix} a \\ b \\ j \end{matrix} & \begin{bmatrix} G_1 & -G_1 & 0 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & 1 \\ -\mu & (\mu - 1) & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ j \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} I_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \text{svo} \quad \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12V \\ -16V \\ \frac{94}{15}A \end{bmatrix}$$


þá $I_{sc} = \frac{V_b - 0}{R_3} = -\frac{8}{5}A$

③ $R_{eq} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{-16V}{-8/5A} = 10 \Omega$

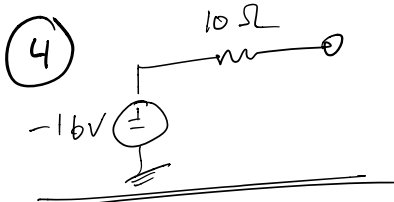

Dæmi 3 – Fullkominn aðgerðarmagnari

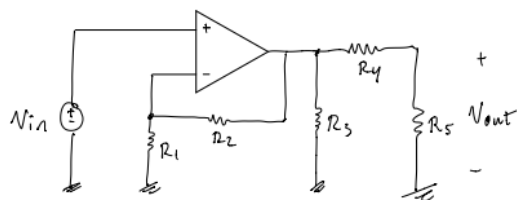Hvaða nálgunum gerum við ráð fyrir varðandi straum og spennu ($v_{+/-}$, $i_{+/-}$) við plús/mínus póla *fullkomins* aðgerðarmagnara? Notið nálganirnar til að finna hlutfallið v_{out}/v_{in} .



Breyta	Gildi
R_1	$6\ \Omega$
R_2	$42\ \Omega$
R_3	$32\ \Omega$
R_4, R_5	$16\ \Omega$

Við gerum ráð fyrir $v^+ = v^-$ & $i^+ = i^- = 0\text{ A}$

Hætt $v^+ = v^- = v_{in}$


KCL í a gefur $\frac{v_{in} - 0}{R_1} = \frac{v_o - v_{in}}{R_2}$ eða $R_2 v_{in} = R_1 v_o - R_1 v_{in}$

eða $v_o = v_{in} \frac{R_1 + R_2}{R_1}$

pá er $i_{out} = \frac{v_o - 0}{R_4 + R_5}$ & $v_{out} = i_{out} R_5 = \left(\frac{v_o}{R_4 + R_5} \right) R_5$

eða $v_{out} = \left(\frac{R_5}{R_4 + R_5} \right) \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) v_{in}$

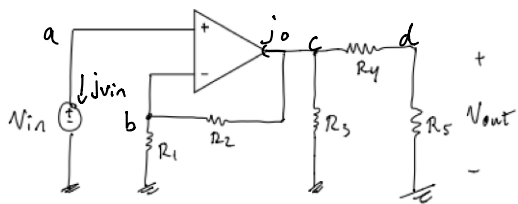svo $\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_5}{R_1} \frac{R_1 + R_2}{R_4 + R_5} = 4$



Gjettum sönnuleiðir leyst með MNA

$$N_{jöfn} = N_{hittp.} + N_{spennuleiðir} - 1 = 4 + 2 - 1 = \underline{\underline{5}}$$

V_{in} er öðuleit breyta

	a	b	c	d	V_{in}	noratuv
a	0	0	0	0	1	0
b	0	$G_1 + G_2$	$-G_2$	0	0	0
c	0	$-G_2$	$G_2 + G_3 + G_4$	$-G_4$	0	1
d	0	0	$-G_4$	$G_4 + G_5$	0	0
V_{in}	1	0	0	0	0	0
nullo	1	-1	0	0	0	0


$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \\ v_d \\ i_{v_{in}} \\ j_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ V_{in} \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{eða} \quad \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \\ v_d \\ i_{v_{in}} \\ j_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{in} V \\ V_{in} V \\ 8V_{in} V \\ 4V \\ 0 A \\ -\frac{2}{3}V_{in} A \end{bmatrix}$$

$$S_{VO} \quad \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{v_d}{v_a} = \frac{4V_{in}}{V_{in}} = 4$$

Dæmi 4 – Hnútpunktagreining (MNA)

Ritið KCL og KVL jöfnur sem duga til að leysa rásina hér að neðan. Setjið jöfnurnar upp í fylki. Athugið að ekki þarf að leysa fylkið.

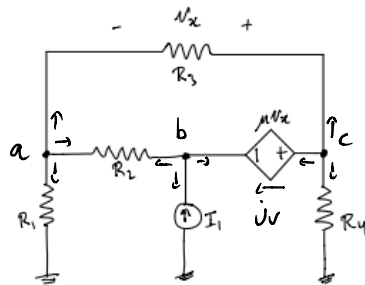Ábending: Hvað eru margir hnútpunktar og spennulindir? Hvað eru þá margar óþekktar breytur/jöfnur sem þarf að leysa?



Breyta	Gildi
μ	3
I_1	6 A
R_1	$\frac{1}{6} \Omega$
R_2	$\frac{1}{3} \Omega$
R_3	$\frac{1}{2} \Omega$
R_4	$\frac{1}{30} \Omega$

$$N_{\text{jöfnur}} = N_{\text{hnútpunktar}} + N_{\text{spennulindir}} - 1$$

$$= 4 + 1 - 1 = \underline{\underline{4}}$$

Veit einnig að $V_c - V_b = \mu(V_c - V_a)$

eða $V_c(\mu - 1) - \mu V_a + V_b = 0$

$$\text{VCVS} \begin{array}{c|ccc} & a & b & c & \text{VCVS} \\ \hline a & G_1 + G_2 + G_3 & -G_2 & -G_3 & 0 \\ b & -G_2 & G_2 & 0 & -1 \\ c & -G_3 & 0 & G_3 + G_4 & 1 \\ \hline \text{VCVS} & \mu & 1 & \mu + 1 & 0 \end{array} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ jV \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ I_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{eða} \quad \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ jV \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3}V \\ -\frac{8}{3}V \\ \frac{1}{3}V \\ -12A \end{bmatrix}$$