

Dæmi 1 Tvö hlífir og viðnámi hafa jafngildisviðnámið $10 \text{ k}\Omega$.
Við viltu að annað sé þrífalt stærra en hitt. Hver er viðnáminn stór?


Lausn Hef $3R_1 = R_2$ & $R_1 \parallel R_2 = R_1 \parallel 3R_1 = \frac{R_1 \cdot 3R_1}{R_1 + (3R_1)} = 10 \text{ k}\Omega$

$$\text{eða } \frac{3R_1}{4} = 10 \text{ k}\Omega \quad \text{sv} \quad \underline{\underline{R_1 = \frac{4}{3} 10 \text{ k}\Omega}}$$

$$\& \quad \underline{\underline{R_2 = 3R_1 = 4 \cdot 10 \text{ k}\Omega}}$$

Dæmi 2 $V_1 = 2\text{V}$ $V_2 = 3\text{V}$ $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 12\Omega$, $R_3 = 2\Omega$ $R_4 = 3\Omega$

Finna spennur í hlutförum a, b, c, d

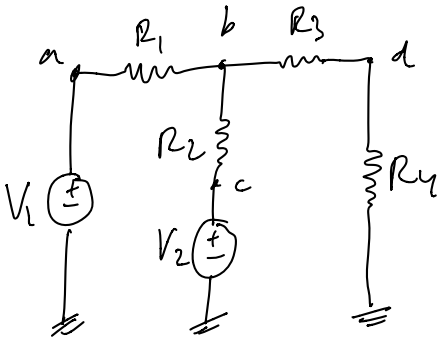


Lausn Set upp MNA fylki & leysi 4 Hlutförum + 2 VS = 6×6

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & V_1 & V_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ V_1 \\ V_2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} G_1 & -G_1 & & & 1 & 0 \\ -G_1 & G_1+G_2+G_3 & -G_2 & -G_3 & 0 & 0 \\ & -G_2 & G_2 & & 0 & 1 \\ & -G_3 & & G_3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \\ v_d \\ jv_1 \\ jv_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \\ v_d \\ jv_1 \\ jv_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2\text{V} \\ 1.41\text{V} \\ 3\text{V} \\ 0.84\text{V} \\ \underline{\quad} \\ \underline{\quad} \end{bmatrix}$$

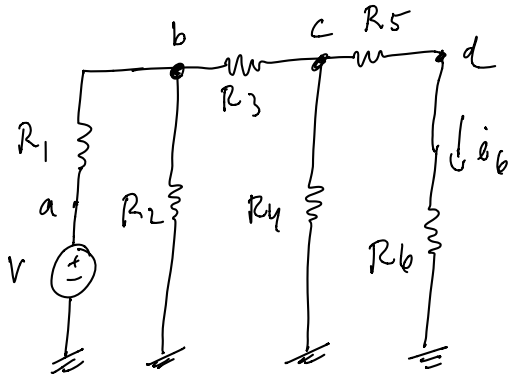Örnni 3 Vil finna V ef $i_b = 1A$ & $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 16\Omega$, $R_3 = 5\Omega$, $R_4 = 10\Omega$
 $R_5 = 30\Omega$, $R_6 = 20\Omega$



Lausn stilli upp nNA fylki

Hef 4 hnitpunkta & 1 óháða spennu

$$i_b = \frac{v_c - v_d}{R_5} = \frac{v_d - 0}{R_6} = 1A$$

$$V \begin{bmatrix} a & b & c & d & V \\ a & G_1 & -G_1 & 0 & 0 & | & 1 \\ b & -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 & 0 & | & 0 \\ c & 0 & -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 & -G_5 & | & 0 \\ d & 0 & 0 & -G_5 & G_5 + G_6 & | & 0 \\ V & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \\ v_d \\ -jv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -V \end{bmatrix} \xrightarrow{e\hat{d}n} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \\ v_d \\ -jv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \\ 4/15 V \\ V/6 \\ V/15 \\ -11V/300 A \end{bmatrix}$$


nú er $v_d = \frac{V}{15} = i_b \cdot R_6 = (1A)(20\Omega)$

Svo $V = (15)(1A)(20\Omega) = \underline{\underline{300V}}$

athugið $i_b = \frac{v_c - v_d}{R_5} = 1A$ ok!

Þætti 4

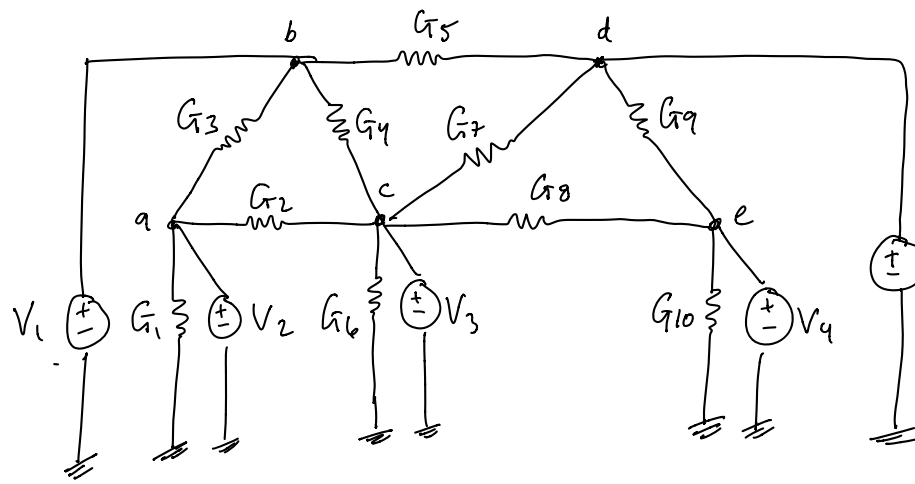Finna spennur í öllum knútpunktum ef...
 Leysir í Python eða sambarilegu!



$G_1 = G_3 = G_6 = G_7 = 1 \Omega$
 $G_2 = G_5 = G_9 = G_{10} = 2 \Omega$
 $G_4 = G_8 = 3 \Omega$
 $V_1 = 3V, V_2 = -1V, V_3 = -2V, V_4 = 4V, V_5 = 2V$

Atlangist að $G = R^{-1}$

Hint: þrjátíu þarfir
 $5 + 5 = 10$ jöfnur / óþekktar!

Lausn Höfum 5 knútpunkta & 5 óháða spennulindur \Rightarrow 10 óþekktar & 10 jöfnur

	a	b	c	d	e	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5
a	$1+2+3$	-3	-2			1	0	0	0	0
b	-3	$3+4+5$	-4	-5		0	1	0	0	0
c	-2	-4	$2+4+6+7+8$	-7	-8	0	0	1	0	0
d		-5	-7	$5+7+9$	-9	0	0	0	1	0
e			-8	-9	$8+9+10$	0	0	0	0	1
V_1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
V_2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
V_3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
V_4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
V_5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

	a	b	c	d	e
N_a	1	0	0	0	0
N_b	0	1	0	0	0
N_c	0	0	1	0	0
N_d	0	0	0	1	0
N_e	0	0	0	0	1

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5
i_{V1}	1	0	0	0	0
i_{V2}	0	1	0	0	0
i_{V3}	0	0	1	0	0
i_{V4}	0	0	0	1	0
i_{V5}	0	0	0	0	1

sleppi að skrifa G_i & skrifa heldur bara i


$$\begin{bmatrix} N_a \\ N_b \\ N_c \\ N_d \\ N_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1V \\ 3V \\ -2V \\ 2V \\ -2V \end{bmatrix}$$

í heimadæmin eru óháða lindir
 strömlindir $I_i = V_i$

pá er $\bar{b} = \begin{bmatrix} I_2 \\ I_1 \\ I_3 \\ I_5 \\ I_4 \end{bmatrix}$
 $Ax = b$

$$\begin{bmatrix} 1791/1834 V \\ 1936/917 V \\ 2563/1834 V \\ 4125/1834 V \\ 475/262 V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.9766V \\ 2.1112V \\ 1.3975V \\ 2.2492V \\ 1.8130V \end{bmatrix}$$

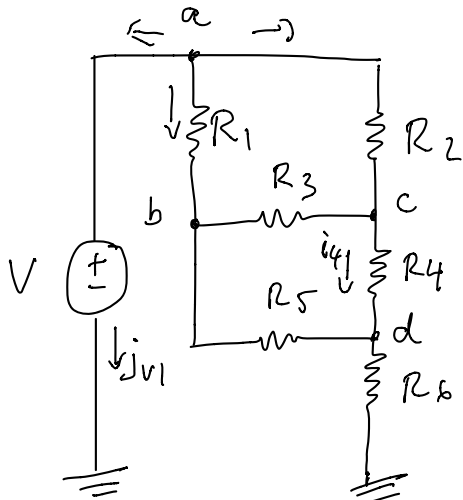Dæmi 5 a) Notið hnútpunkturagreiningu eða MNA til að finna spennu í punktum a, b, c & d. Finnið svo strómmi i_4 yfir vörðum R_4 . Hint: Þið þurfið finna jöfnur fyrir fimm óþekktar breytur. Setjið svo upp 5 hnappi.



Lausn Stikli upp MNA fylki með $G_i = R_i^{-1}$

$$V = G_1 = \dots = G_6 = 1$$

$$\begin{matrix} & a & b & c & d & V \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ V \end{matrix} & \begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_1 & -G_2 & 0 & 1 \\ -G_1 & G_1 + G_3 + G_5 & -G_3 & -G_5 & 0 \\ -G_2 & -G_3 & G_2 + G_3 + G_4 & -G_4 & 0 \\ 0 & -G_5 & -G_4 & G_4 + G_5 + G_6 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \\ v_d \\ jv \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} -jv \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ V \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} n_a \\ n_b \\ n_c \\ n_d \\ jv \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 1V \\ 3/4V \\ 3/4V \\ 1/2V \\ -1/2A \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Þá er $i_4 = \frac{v_c - v_d}{R_4} = \frac{3/4 - 1/2}{1} = \underline{\underline{1/4 A}}$

$i_{a\pm} + i_{ab} + i_{ac} = 0$

St $v=1$ en $R_i = 1 \Omega$, hvers þá?

$jv + G_1(V_a - V_b) + G_2(V_a - V_c) = 0$

$$\begin{bmatrix} n_a \\ n_b \\ n_c \\ n_d \\ jv \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1V \\ 88/94V \\ 85/94V \\ 63/94V \\ -21/198V \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1V \\ 0.9362V \\ 0.9043V \\ 0.6702V \\ -0.0585A \end{bmatrix}$$

svo $i_4 = \frac{v_c - v_d}{R_4} = \underline{\underline{88/94A}}$

$V_{ac} = V_a - V_c$