RAF201G – Heimadæmi 12


Ólafur Bjarki Bogason Skilafrestur er til 10:00, 19. apríl 2021

21. mars 2021

Sýnið alltaf útreikninga og látið kóða fylgja með ef á við. Ekki hika við að hafa samband á #heimadæmi. Gangi ykkur vel!


Dæmi 1 – Þrep- og impúlssvörun

Finnið þrep- og impúlssvörun rásinnar hér að neðan. Gerið ráð fyrir fullkomnum aðgerðarmögnurum.

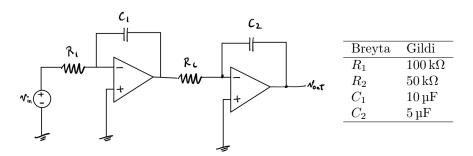

Dæmi 2


Finnið v(t) ef $i_s(t) = 12\cos(2t)$.

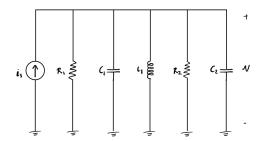

Breyta	Gildi
R_1	1Ω
R_2	2Ω
L_1	$1/12\mathrm{H}$
C_1, C_2	1 F

Dæmi 3

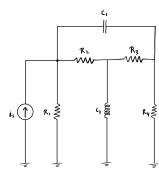Finnið spennuna v(t), fyrir R_2 , ef gefið er að $i_s(t)=12\cos(2t+30^\circ)$. Hér er sniðugt að nota MNA og setja $i_s(t)$ á vísaform.



Breyta	Gildi
R_1, R_2, R_3	1Ω
R_4	2Ω
C_1	$2\mathrm{F}$
L_1	2 H